

Måling av multimeter, temperaturmåling med termistor og kretser med frekvensavhengig respons

HAUGERUD, IVAR SVALHEIM
University i Oslo

(Dated: April 5, 2019)

Vi gjorde målinger på elektriske kretser og fant at den indre motstanden til F45 og F75 som voltmeter er henholdsvis $10.00 \pm 0.06 \text{ M}\Omega$ og $11.10 \pm 0.07 \text{ M}\Omega$. Dette må vi ta i betraktning når vi skal måle spenningsfallet over en motstand med resistanse av samme størrelsesorden som voltmeteret. Vi målte denne effekten og merket en kraftig forskjell på $0.08 \text{ M}\Omega$. For at F45 og F75 skal kunne måle motstand og strøm direkte må de selv sende de selv en strøm inn i kretsen. Av å sende en vekselstrøm i målte vi at den avleste verdien på et multimeter er lik RMS-verdien til signalet fra spenningsgeneratoren. En krets med vekselstrøm av høy frekvens og en kondensator, fungerer som et lavpass filter, siden signalene med høy frekvens vil bli redusert logaritimisk lineært med logaritmen av frekvensen. Eksperimentet viste at den karakteristiske frekvensen til systemet var $118.54 \pm 0.68 \text{ Hz}$. Dette stemmer ikke overens med hva teorien forutsier, og det burde derfor bli gjort flere eksperimenter på dette området.

I. INTRODUKSJON

Eksperimentet diskutert i denne rapporten ble gjennomført i håp om å finne ut av, og forstå, samspillet mellom komponenter, og effekten komponentene og måleapparatene har på kretsen de er en del av. De følgende kretsene vi skal se på ble lagd for å teste denne effekten. Spenningen i kretsen vil være generert av DA-omformere og oscilloscop, dette lar oss variere frekvens og amplitude som vi ønsker. Dette vil bli målt av multimeter, AD-omformere og oscilloscop. Kretsen kommer i all hovedsak til å bestå av resistanser, kondensatorer og termistorer. Med disse komponentene og måleapparatene kan vi måle hvordan komponentene oppfører seg i samspill for forskjellige amplituder og frekvenser. Spesielt vil vi se på hvordan kondensatorer oppfører seg for høye og lave frekvenser, og vi kan sammenlikne målingene med hva teorien fra Ohm's lov, sammen med kirchhoffs lover, forutsier at resultatene skal være.

II. TEORI

Vi jobber med elektriske kretser hvor vi bruker Ohm's lov [2] for å regne på kretsene våre

$$V = IR, \quad (1)$$

hvor V er spenningsfallet over en komponent, I er strømmen som gjør gjennom komponenten, og R er resistansen til komponenten. Dette gir oss forholdet mellom motstand, strøm og spenningsfall, som er nødvendig for en hver krets. Denne formelen kommer vi til å bruke mye gjennom forsøket siden vi kan finne resistansen ved å måle spenningsfallet over en komponent når vi vet hva strømmen er. Dette blir spesielt nyttig hvis resistansen til en komponent er avhengig av temperaturen i rommet. I kretsene våre kommer vi til å bruke kondensatorer. Kondensatorer kan lagre elektriske ladninger med netto

ladning Q , dette generer et spenningsforskjell mellom kondensatorplatene V . Disse to egenskapene til kondensatoren gir oss kapasitansen til kondensatoren som er gitt av

$$C = \frac{Q}{V}, \quad (2)$$

hvor C er kapasitansen. Kapasitansen er bare avhengig av materialet og de geometriske størrelsene til kondensatorplatene [2]. Kapasitansen sier oss hvor mye ladning kondensatoren klarer å oppbevare før den blir full. Hvis man kobler inn en resistanse i kretsen også, slik at man får en RC-krets, vil man ha lagd et lavpassfilter. Grunnen til dette er at forflyttingen av ladninger i kretsen tar tid, og gjør at, hvis man har en vekselstrøm (AC) vil spenningen over kondensatoren være en funksjon av tid, og med for stor frekvens på strømmen vil ikke strømmen i kretsen ha tid til å fylle opp kondensatoren med ladninger før strømmen endres igjen. Og derfor vil man ha en høy frekvens som går inn i kondensatoren, men en lav frekvens som går ut av kondensatoren. Forholdet mellom spenningen inn V_i og spenningen ut V_u kan vises at [3] er

$$\left| \frac{V_u}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} \quad (3)$$

som, ved å ta logaritmen på begge sider, kan skrives om til

$$\log \left| \frac{V_u}{V_i} \right| = -\frac{1}{2} \log \left\{ 1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right\} \quad (4)$$

Her har spenningen inn en frekvens ω og $\omega = 1/RC$, som er den karakteristiske frekvens til kretsen. For lave frekvenser ser vi at $\log |V_u/V_i| \approx 0$. For høye frekvenser ser vi at $\log |V_u/V_i| \approx -\log(\omega) + \log(\omega_0)$, som, hvis plottet med logaritmiske akser, er en rett linje med konstantledd $\log(\omega_0)$ og stigningstall -1 , der x -aksen er ω og y -aksen er $|V_u/V_i|$. Dette betyr at den relative amplituden

faller en faktor 10 for hver faktor 10 vi øker frekvensen. Dette gjør at de høye frekvensene vil falle bort, som gjør kretsen til et lavpassfilter.

Når vi jobber med vekselstrøm (AC) er man ofte interessert i effektverdien, eller RMS-verdien til signalet. Denne verdien er definert som

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V(t)^2 dt}, \quad (5)$$

hvor T er tiden for en full periode og $V(t)$ er spenningen i kretsen. Hvis man løser dette integralet for forskjellige signalformer får man RMS-verdien. De signalene vi skal se på er sinussignal, firkantsignal og sagtann signal, det kan vises at RMS-verdiene til signalene er henholdsvis lik $A/\sqrt{2}$, A , $A/\sqrt{3}$, hvor A er amplituden av signalet [4]. Et av eksperimentene går ut på å måle resistansen til en temperatursensitiv termistor, der motstanden er en funksjon av temperatur, og ut ifra målingene av resistansen måle temperaturen. Utrykket for dette forholdet er

$$T(R) = \frac{1}{a + b \log R + c (\log R)^3} - 273.16 \text{C} \quad (6)$$

hvor a , b og c er konstanter. Her sender vi med en resistanse, og får ut en temperatur målt i celsius. For å beregne hvordan usikkerhetene går videre i målingene brukte vi formlene [1] vist nedenfor

$$\begin{aligned} Z &= A \pm B \rightarrow (\Delta Z)^2 = (\Delta A)^2 + (\Delta B)^2 \\ Z &= A \cdot B \rightarrow \left(\frac{\Delta Z}{Z}\right)^2 = \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2 \\ Z &= \frac{A}{B} \rightarrow \left(\frac{\Delta Z}{Z}\right)^2 = \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2 \end{aligned}$$

III. METODE

Utstyrliste

- Breadboard
- To motstandere 10Ω og $1M\Omega$
- Termistor
- Fluke 75 Håndholdt multimeter
- Flue 45 Lab-multimeter
- Variabel spenningskilde, $\pm 15 \text{ V}$
- Oscilloscop med innebygd funksjonsgenerator (PicoScope 2000 Series)
- PC med AD/DA-omformer (NI USB-6211) og Matlab installert

- Løse ledninger (enkeltledere) for å koble fra AD/DA-omformer til breadboard
- Koaks-kabel med BNC i hver ende
- To BNC-til-banan-overganger
- En BNC-forgreining
- 100 nF kondensator og 10 k Ω motstand

A. Måling av multimeter

Vi ønsket å finne ut hvordan det å måle motstand, strøm eller spenning påvirker kretsen som måleapparatet er med i. For å gjøre dette brukte vi to multimeter Fluke 75 (F75) som er et håndholdt multimeter, og Fluke 45 (F45), som er et stasjonært multimeter. Vi lot multimeterene måle på hverandre i en ekstremt simpel krets der måleapparatene er de eneste komponentene i kretsen, dette er vist i figur 1. Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. Dette gjorde vi for alle kombinasjonene av resistans, strøm og spenning i kretsen, og varierte sensitiviteten og samplings-frekvensen (slow (S), medium (M) og fast (F)) til måleapparatene.

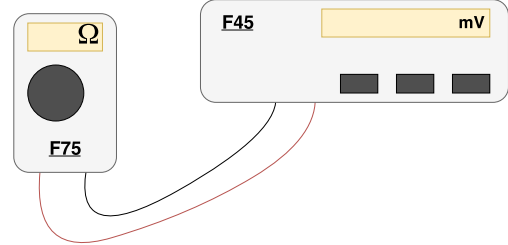


Figure 1. Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen.

B. Motstand, likestrøm og likespenningsmålinger med multimeter

Nå som vi viste hvordan måleapparatene påvirket krets de selv er med i brukte vi dem til å måle resistansen til to motstander hvor vi vist den eksakte verdien av resistansen. Dette gjorde vi ved å sette opp en enkel krets vist i figur 2. Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . I dette eksempelet ved hjelp av et breadbord. Vi valgte denne kretsen siden dette var den letteste mulige kretsen for hensikten vår. Vi brukte to forskjellige resistanser i kretsen, først $R_1 \sim 10\Omega$ og så $R_2 \sim 1M\Omega$. Vi gjorde først målingene med F75 og så

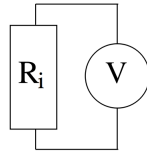


Figure 2. Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .

med F45. Hvor begge apparatene brukt ohm-funksjonen, slik at de genererte strømmen i kretsen selv.

C. Automatiserte målinger av termistor-motstand

Vi ønsket så å utvide kretsen og gjøre den litt mer komplisert. Kretsen vi lagde er vist i figur 3 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .figure.caption.12. I denne kretsen måler vi spennings-

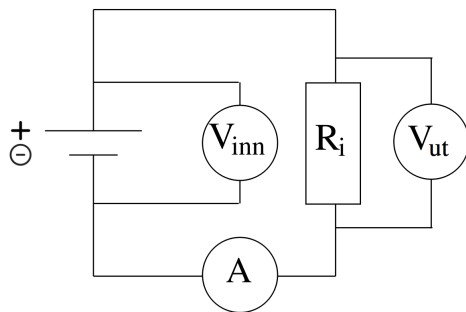


Figure 3. Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .

fallet over hele kretsen ved V_{inn} , spenningsfallet over resistansen ved V_{ut} , og strømmen som går gjennom kretsen ved amperemeteret. Med disse målingene kan vi regne ut resistansen til motstanden. Siden vi hadde to multimeter, og tre verdier vi ønsket å måle i kretsen måtte vi koble om kretsen under forsøket for å gjøre de forskjellige målingene. Når alt var riktig koblet opp varierte vi strømmen i kretsen, og gjorde målinger for begge resistanser for hver frekvens. Da vi gjorde målinger med $R = 10$ brukte vi F45 som voltmeter, og F75 som amperemeter. Når vi gjorde de samme målingene for $R = 1$ måtte F45 være amperemeter, siden F45 hadde høyere sensitivitet, og kunne derfor gi målinger på den lave strømmen i kretsen. I kretsen vår brukte vi F45 for å måle V_{inn} og V_{ut} , mens vi brukte F75 som amperemeter, grunnen til dette var at det ga oss minst omkoblinger underveis.

D. Vekselspenning med frekvensgenerator, oscilloscop og multimeter

Vi ønsket nå å gjøre målinger ved hjelp av en datamaskin for å automatisere målingene, og få en grafisk fremstilling av dataen. For å få dataen fra målingene inn på datamaskinen koblet vi tre forskjellige punkter i kretsen inn til en dataakvisisjonsboks (DAQ, NI USB-6211). I kretsen hadde vi en konstant spenning på 5V, og en termistor (R_T) og en resistans (R_2) koblet i serie. Mellom hver av resistansen koblet vi kretsen inn til akvisisjonsboks, kretsen er vist i figur 4 Elektrisk krets brukt for å måle R_T , og sende informasjon målinger gjennom en DA-omformer til datamaskinen. Ved å gi datamaskinen verdien til referansemotstand kan vi regne ut, og plote temperaturen som en funksjon av tid. Formelen brukt for å regne ut temperaturen fra referansen er (6equation.2.6) [3].figure.caption.14. Her er AI_{GND} , AI_0 , AI_1 inngangene vi brukte på akvisisjonsboksen og referanse motstanden R_2 var på $1M\Omega$. Her er R_T motstanden til

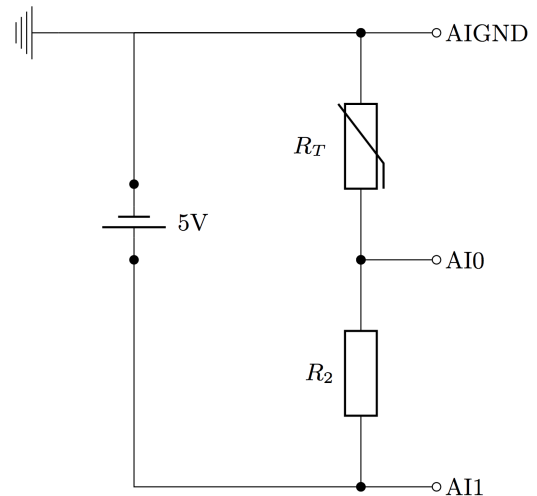


Figure 4. Elektrisk krets brukt for å måle R_T , og sende informasjon målinger gjennom en DA-omformer til datamaskinen. Ved å gi datamaskinen verdien til referansemotstand kan vi regne ut, og plote temperaturen som en funksjon av tid. Formelen brukt for å regne ut temperaturen fra referansen er (6equation.2.6) [3].

en halvleder som er mer følsom mot temperaturforandring enn andre motstander. Ved at datamaskinen regner spenningsfallet over termistoren, og vet strømmen som går i kretsen, kan den regne ut resistansen til R_T over tid, og dermed få data om temperaturen til termistoren. Først lot vi termistoren ikke oppleve temperaturforandring, for å se om resistansen var konstant, deretter varmet den opp ved kontakt med huden.

E. Krets med frekvensavhengig respons

Hittil har vi brukt likestrøm (DC), men nå ønsker vi å gjøre eksperimenter med vekselstrøm (AC). Vekselstrømmen skal komme fra en funksjonsgenerator innebygd i oscilloscopet (PicoScope 2000 Series). Med funksjonsgeneratoren kunne vi variere amplitude og frekvensen til signalet fra datamaskinen. Vi koblet F45 inn i kretsen for å måle spenningen, her må multimeteret være stilt inn på AC. Vi sammenlignet så verdien vi leste av på F45, med verdien vi valgte for spenningen med oscilloscopet. Vi gjorde dette for signaler med sinus, sagtann og firkantsignal.

Til slutt ønsker vi å se på forholdet mellom to spenningsfallet i en RC krets med vekselstrøm som fungerer som et lavpassfilter på grunn av tregheten i kondensatoren, kretsen er vist i figur 5. Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirkelene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformer for å generere signalet. De to små sirkelene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformer for å sende data til datamaskinen. Vekselstrømmen skal komme fra en funksjonsgenerator innebygd i oscilloscopet (PicoScope 2000 Series) og fra DA-omformer (digital-to-analog-omformer). Vi kunne henholdsvis lese av signalet på datamaskinen ved hjelp av en oscilloscopet og AD-omformer (analog-to-digital-omformer) for å gjøre målinger på kretsen. Som beskrevet i teoridelen (seksjon

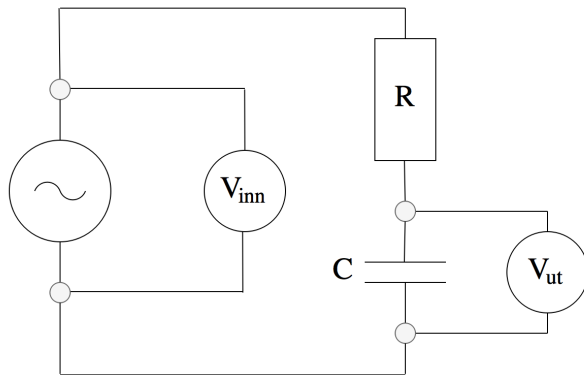


Figure 5. Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirkelene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformer for å generere signalet. De to små sirkelene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformer for å sende data til datamaskinen.

IIsection*.4) skaper kondensatoren en treghet i systemet hvis vi har en høy frekvens på spenningen i kretsen. For å gjøre målinger på denne effekten varierte vi frekvensen til et sinussignal fra spenningsgeneratoren logaritmisk fra 10 til 10^6 Hz, og gjorde noen ekstra målinger på området der vi merket forandring, som var for 500, 5000 og 50000 Hz. Amplituden til signalet fra vekselstrømmen var på 706.5. For hver instilling noterte vi frekvens og amplitude til V_{inn} og V_{ut} . Vi gjorde målingene først med oscilloscopet deretter med en AD-omformer (analog-to-digital-converter). Kapasitansen til kondensatoren var 100, og motstanden hadde resistans på 10.

IV. RESULTATER

A. Måling av multimeter

Resultater fra måling av kretsen vist i tabell I Data fra elektrisk krets kunn med måleapparater F45 og F75. Kretsen som dataen er hentet fra er vist i figur 1 Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. Ut fra enhetene til verdiene målt finner du hva de målte av hverandre. Verdiene inne i klammeparantese på de to øverste målingene vier sensitiviteten til F75. Dataen i denne tabellen kommer fra avlesninger av kretsen vist i figur 1 Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen, der vi bare hadde måleapparatene F45 og F75 i krets med hverandre og varierte hva apparatene målte. Fra denne dataen kan vi se hvordan måleapparatet selv påvirker kretsen de selv er med i.

B. Motstand, likestrøm og likespenningsmålinger med multimeter

Kretsen vist i figur 2 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . ble brukt til å måle resistansen til to motstander. Målingene vi gjorde er vist i tabell II Målinger gjort av F45 og F75, som måler resistansen til to kjente motstander. Kretsen for målingene er vist i figur 2 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .

I kretsen vist i figur 3 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . målte vi spenningen over batteriet og over resistansen, og vi målte strømmen ved et amperemeter. Ved hjelp av Ohm's lov (1equation.2.1) kunne vi regne ut resistansen til motstanden. Dataen fra denne målingen er vist i tabell III Målingene gjort på kretsen vist i figur 3 Krets

Table I. Data fra elektrisk krets kunn med måleapparater F45 og F75. Kretsen som dataen er hentet fra er vist i figur 1. Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. figure.caption.8. Ut fra enhetene til verdiene målt finner du hva de målte av hverandre. Verdiene inne i klammeparantese på de to øverste målingene viser sensitiviteten til F75.

Fluke 75	Fluke 45	Rate F45
$0.76 \pm 0.01 \text{mA}$ [300mA]	$5.96 \pm 0.03 \Omega$	S
$0.00 \pm 0.02 \text{A}$ [10A]	$0.152 \pm 0.03 \Omega$	S
$1.559 \pm 0.008 \text{V}$	$11.100 \pm 0.040 \text{M}\Omega$	S
$1.559 \pm 0.008 \text{V}$	$11.10 \pm 0.03 \text{M}\Omega$	M
$1.559 \pm 0.008 \text{V}$	$11.0 \pm 0.3 \text{M}\Omega$	F
$10.00 \pm 0.06 \text{M}\Omega$	$721.9 \pm 0.7 \text{mV}$	S
$10.00 \pm 0.06 \text{M}\Omega$	$0.7219 \pm 0.0004 \text{V}$	M
$10.02 \pm 0.06 \text{M}\Omega$	$0.720 \pm 0.002 \text{V}$	F
$0.000 \pm 0.001 \text{V}$	$0 \pm 1.5 \cdot 10^{-6} \text{A}$	S
$0.000 \pm 0.001 \text{V}$	$0 \pm 3 \cdot 10^{-6} \text{A}$	M
$0.000 \pm 0.001 \text{V}$	$0 \pm 3 \cdot 10^{-5} \text{A}$	F

Table II. Målinger gjort av F45 og F75, som måler resistansen til to kjente motstander. Kretsen for målingene er vist i figur 2. Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . figure.caption.10.

Apparat	Ω oppgitt	Ω målt	$\Delta\Omega$
Fluke45	10 Ω	10.141 Ω	$\pm 0.009\Omega$
Fluke75	10 Ω	10.00 Ω	$\pm 0.15\Omega$
Fluke45	1 M Ω	1.004M Ω	$\pm 3.1\text{k}\Omega$
Fluke75	1 M Ω	1.004M Ω	$\pm 6\text{k}\Omega$

brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . figure.caption.12table.caption.22.

Table III. Målingene gjort på kretsen vist i figur 3. Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . figure.caption.12

Strøm I (mA)	Spenning V (V)	Resistans $R = V/I$ (M Ω)	Målested
0.0042 ± 0.0015	4.22 ± 0.03	1.00 ± 0.36	V_{inn}
0.0046 ± 0.0015	4.25 ± 0.03	0.92 ± 0.31	V_{ut}
0.0060 ± 0.0015	6.04 ± 0.04	1.01 ± 0.26	V_{inn}
0.0066 ± 0.0015	6.04 ± 0.04	0.92 ± 0.21	V_{ut}
0.0081 ± 0.0015	8.22 ± 0.05	1.01 ± 0.19	V_{inn}
0.0089 ± 0.0015	8.22 ± 0.05	0.92 ± 0.16	V_{ut}

C. Måle temperatur ved hjelp av resistanse

Dataen fra kretsen vist i figur 4. Elektrisk krets brukt for å måle R_T , og sende informasjon målinger gjennom en DA-omformer til datamaskinen. Ved å gi datamaskinen verdien til referansemotstand kan vi regne ut, og plote temperaturen som en funksjon av tid. Formelen brukt for å regne ut temperaturen fra referansen er (6equation.2.6) [3]. figure.caption.14 ble sendt til datamaskinen hvor vi kunne fremstille temperaturen til termi-

storen som en funksjon av tid ved å regne ut resistansen med Ohm's lov (1equation.2.1), og bruke (6equation.2.6) til å finne temperaturen. Grafen vist i figur 6. Temperaturen til termistoren som en funksjon av tid. Hver sirkel representerer en måling. Vi kan med dette lettere se hvor rask endringen er. Den oransje linja under er en linje trukket mellom hver måling. figure.caption.24 viser hvordan temperaturen endrer seg over tid.

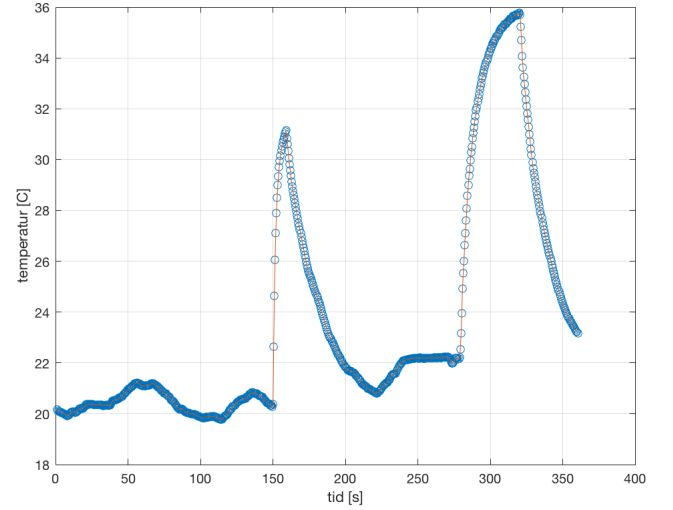


Figure 6. Temperaturen til termistoren som en funksjon av tid. Hver sirkel representerer en måling. Vi kan med dette lettere se hvor rask endringen er. Den oransje linja under er en linje trukket mellom hver måling.

D. Vekselspenning med frekvensgenerator, oscilloscop og multimeter

I den elektriske kretsen vist i figur 5. Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirklene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformerer for å generere signalet. De to små sirklene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformerer for å sende data til datamaskinen. figure.caption.16 varierte vi formen på signalet mellom sinus, sagtann og firkant-signal. Da vi leste av målingene gjort med oscilloscopet fant vi dataen vist i tabell IV. Målingene gjort på kretsen vist i figur 5. Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirklene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformerer for å generere signalet. De to små sirklene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformerer for å sende data til datamaskinen. figure.caption.16. Her er Amplituden den

vi valgte på oscilloscopet, F45 er verdien vi leste av multimeteret, og RMS er RMS verdien til signalet, utregnet av oscilloscopet.table.caption.26.

Table IV. Målingene gjort på kretsen vist i figur 5Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirklene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformerer for å generere signalet. De to små sirklene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformerer for å sende data til datamaskinen.figure.caption.16. Her er Amplituden den vi valgte på oscilloscopet, F45 er verdien vi leste av multimeteret, og RMS er RMS verdien til signalet, utregnet av oscilloscopet.

Signalform	Amplitude V (V)	F45 V (mV)	RMS(mV)
Sinus	1	705.79 ± 2.41	$705.7 \pm 2.5 \cdot 10^{-4}$
Firkant	50	49.627 ± 0.20	50.6 ± 0.0024
Sagtann	2	1.1419 ± 0.0214	$1.149 \pm 3.5 \cdot 10^{-4}$

E. Krets med frekvensavhengig respons

Kretsen vist i figur 5Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av tregheten i kondensatoren. De små sirklene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformerer for å generere signalet. De to små sirklene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformerer for å sende data til datamaskinen.figure.caption.16 ble først målt av oscilloscopet. Her målt vi V_{ut} , V_{inn} og frekvensen f til systemet. Målingene gjort er vist i figur 7Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra et oscilloscop. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.figure.caption.28. Her har vi funnet en lineærtilpassning til den 8 høyeste frekvensene. Vi at stigningstallet var på -0.9363 ± 0.063 . Vi fant konstantleddet til å være 1.9367 ± 0.26 , men siden vi tok logaritmen av verdien går V_{ut}/V_{inn} som $(35.61 \pm 9.26) \cdot 10^{-0.9363f \pm 0.063}$. Fra denne tilpassningskurven kan vi regne at $\log_{10} |V_{ut}/V_{inn}| = 0$ skjer ved $\omega = 10^{2.0684 \pm 0.0111} = 117.06 \pm 1.29$ Så gjorde vi de samme målingene med AD-omformerer. Målingene er vist i figur 8Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra en AD-omformer. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.figure.caption.29. Her målte vi V_{ut} , V_{inn} og frekvensen f til systemet. Her har vi funnet en lineærtilpassning til de 12 siste punktene, det vil si etter knekken i grafen. Vi fant at stigningstallet var på -0.909 ± 0.025 , og konstantleddet til å være 1.89 ± 0.08 , men siden vi gjort det logaritmisk

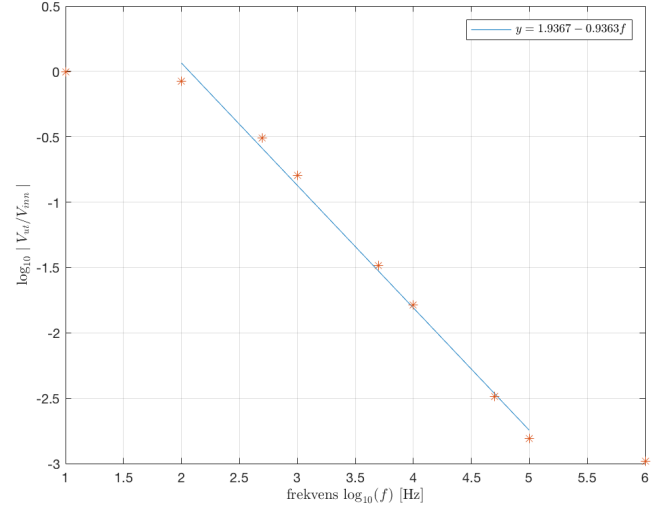


Figure 7. Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra et oscilloscop. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.

går V_{ut}/V_{inn} som $(77.75 \pm 6.12) \cdot 10^{-0.909f \pm 0.025}$. Fra tilpassningskurven kan vi regne at $\log_{10} |V_{ut}/V_{inn}| = 0$ i $\omega = 10^{2.079 \pm 0.005} = 120.03 \pm 0.62 \text{ Hz}$. Fra disse målingene fant vi at verdien for egenfrekvensen ω_0 til systemet er på $118.54 \pm 0.68 \text{ Hz}$.

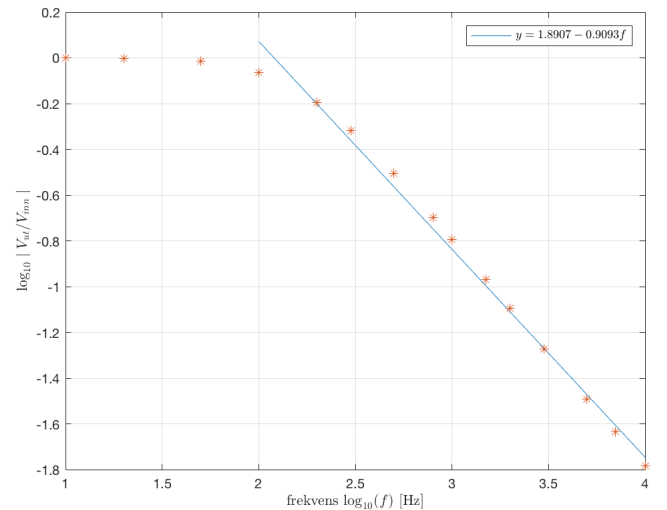


Figure 8. Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra en AD-omformer. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.

V. DISKUSJON

A. Måling av multimeter

Fra dataen vist i tabell I Data fra elektrisk krets kunn med måleapparater F45 og F75. Kretsen som dataen er hentet fra er vist i figur 1 Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. Ut fra enhetene til verdiene målt finner du hva de målte av hverandre. Verdiene inne i klammeparantese på de to øverste målingene vier sensitiviteten til F75. Vi kan vi trekke flere slutninger. Noe av det mest merkbare vi ser er at vi har målt null i de tre nederste radene for både strøm og spenning. Fra dette kan vi trekke slutningen at F45 og F75 ikke trenger å sende strøm gjennom kretsen for å måle spenning og strøm, men at de vil sende en strøm gjennom kretsen når de måler motstand. Vi ser også at voltmeteret i F75 har en indre resistanse på $11.10 \pm 0.07 \text{ M}\Omega$, og voltmeteret på F45 har en indre resistans på $10.00 \pm 0.06 \text{ M}\Omega$. For at det ikke skal gå noe strøm gjennom voltmeteret er det viktig at voltmeteret har en stor resistanse. Hvis resistansen F75 eller F45 måler spenningsfallet over en komponent som begynner å nærme seg en resistanse på $10 \text{ M}\Omega$ vil det være en merkbar effekt i verdien man leser av voltmeteret på grunn av påvirkningen voltmeteret har på kretsen. Når voltmeteret og motstanden nærmer seg lik motstand vil mye av strømmen gå gjennom voltmeteret, og spenningsfallet voltmeteret måler blir feil. Multimeter skal egentlig bare måle spenning, og her har vi sett hvorfor. For at et multimeter skal måle resistanse må den selv sende en strøm gjennom kretsen, som er langt fra ideelt. Og for at et multimeter skal måle strømmen gjennom kretsen vil multimeteret ha en resistanse, som er enten $5.958 \pm 0.03 \Omega$ eller $0.15 \pm 0.03 \Omega$ avhengig av sensitiviteten til multimeteret. Itillegg ser vi at F75 er litt bedre for å måle spenning over komponenter med høy motstand, men at F45 har en høyere nøyaktighet på målingene den gjør, og mulighet til å stille inn en verdi av samplings rateen.

B. Motstand, likestrøm og likespenningsmålinger med multimeter

Fra målingene vist i tabell II Målinger gjort av F45 og F75, som måler resistansen til to kjente motstander. Kretsen for målingene er vist i figur 2 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . Vi ser at F45 har en mye høyere nøyaktighet. For lave resistanser er den en faktor 100 mer nøyaktig. Men når resistansen øker til $1 \text{ M}\Omega$ blir nøyaktigheten til begge multimeterene kraftig redusert. Grunnen til dette er at rekkevidde de skal måle over har økt, men det er like mange bits i måleapparatet,

som nå må fordeles over et større intervall. For den store resistansen er F45 fortsatt mer nøyaktig, men forskjellen er bare på en faktor 0.5.

Når vi ser på målingene vist i tabell III Målingene gjort på kretsen vist i figur 3 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . Vi ser en klar tendens. Målinger av motstanden med resistanse på $1 \text{ M}\Omega$ er mye nærmere den sanne verdien av resistansen når vi regner ut resistansen ved hjelp av spenningen målt på V_{inn} istedenfor spenningen målt av V_{ut} . Grunnen til dette er at resistansen til motstanden er av samme størrelsesorden som motstanden i voltmeteret som er koblet i parallellkobling for å måle spenningsfallet over motstanden. Målingene vist i tabell I Data fra elektrisk krets kunn med måleapparater F45 og F75. Kretsen som dataen er hentet fra er vist i figur 1 Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. Ut fra enhetene til verdiene målt finner du hva de målte av hverandre. Verdiene inne i klammeparantese på de to øverste målingene vier sensitiviteten til F75. Vi ser at den indre motstanden til voltmeteret i F45 var på $11.10 \pm 0.07 \text{ M}\Omega$. For at et voltmeter skal gi en nøyaktig måling må den indre resistansen i voltmeteret være mye større enn motstanden til komponenten den måler spenningsfallet over. Siden dette ikke er sant når F45 måler spenningsfallet over en motstand på $1 \text{ M}\Omega$ får vi en systematisk feil i målingene våre. Årsaken er at en merkbar andel av strømmen går gjennom voltmeteret, og følgelig går mindre strøm gjennom resistansen, som gjør at vi måler en lavere resistanse på motstanden. Ideelt sett skal det ikke gå noe strøm gjennom voltmeteret. Siden vi ikke hadde nok måleapparater målte vi ikke spenningsfallet over batteriet og spenningsfallet over resistansen samtidig. Derfor var, når vi målte spenningsfallet over hele kretsen med V_{inn} , tilnærmet lik all spenningsfallet i kretsen over motstanden på $1 \text{ M}\Omega$, siden motstanden fra amperemeteret er neglisjerbar. Vi fant i tabell I Data fra elektrisk krets kunn med måleapparater F45 og F75. Kretsen som dataen er hentet fra er vist i figur 1 Figur som viser F45 og F75 som måler på hverandre i en veldig simpel krets. I dette eksempelet måler F75 resistansen gjennom kretsen, mens F45 måler spenningen. Ut fra enhetene til verdiene målt finner du hva de målte av hverandre. Verdiene inne i klammeparantese på de to øverste målingene vier sensitiviteten til F75. Vi ser at motstanden til F75 som amperemter var på $0.15 \pm 0.03 \Omega$, som er ingenting iforhold til $1 \text{ M}\Omega$. Vi ser fra tabellen III Målingene gjort på kretsen vist i figur 3 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . Vi får måler en resistanse nærmere den sanne verdiene av å regne ut motstanden ved å bare se på målinger fra V_{inn} . Hvis vi bare bruker verdier målt fra V_{inn} får vi at $R = 1.006 \pm 0.159 \text{ M}\Omega$.

C. Automatiserte målinger av termistor-motstand

Av å måle verdier for termistormotstanden fra kretsen vist i figur 3Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .figure.caption.12 on page 2Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i .figure.caption.12, som er koblet med en AD-omformer som gir oss muligheten til å få målingene rett inn på datamaskinen klarte vi å finne temperaturen til termistoren over tid ved å bruke (6equation.2.6). I kretsen brukte vi en referansemotstand som vi hadde målt til å være $1.006 \pm 0.159\text{M}\Omega$, som trengtes for utregningen av temperaturen.

D. Vekselspanning med frekvensgenerator, oscilloscop og multimeter

Fra målingene vist i tabell IVMålingene gjort på kretsen vist i figur 5Krets brukt for å finne forholdet mellom V_{inn} og V_{ut} som blir forårsaket av treggheten i kondensatoren. De små sirklene ved batteriet representerer hvor vi koblet ledningene inn til først oscilloscopet, og senere til DA-omformer for å generere signalet. De to små sirklene ved kondensatoren representerer hvor vi målte av dataen, først med oscilloscopet og senere med AD-omformer for å sende data til datamaskinen.figure.caption.16. Her er Amplituden den vi valgte på oscilloscopet, F45 er verdien vi leste av multimeteret, og RMS er RMS veriden til signalet, utregnet av oscilloscopet.table.caption.26 ser vi at verdien vi måler fra multimeteret er lik RMS verdien til signalet. RMS-veriden representerer arealet som kvadratet av signalet dekker på en hel periode. Uttrykket for RMS-verdien til en funksjon er (5equation.2.5), ved å vite formen på signalet og amplitude kan vi regne ut hva målingene fra multimeteret kommer til å være. For multimeteret vil nøyaktigheten av målingene være avhengig av frekvensen til signalet. For eksempel vil F45 ha en nøyaktighet på $5\% + 500$ hvis signalet er mellom $50 - 100\text{kHz}$, mens hvis signalet er på mellom $25 - 50\text{Hz}$ er nøyaktigheten på $1\% + 100$, det er altså en faktor 5 forskjell i nøyaktigheten. Det er derfor mer nøyaktig å lese av verdien direkte fra oscilloscopet.

Hvis vi hadde skrudd på en DC-komponent fra funksjonsgeneratoren i tillegg kunne vi ha funnet det på to forskjellige måter. Den første måten er at det hadde blitt en høyere avlesning på voltmeteret enn hva RMS-verdien til AC-signalet forutiser. Den andre måten er at vi kunne lese av verdien av *hvile* amplituden, det vil si den amplituden AC-signalet svinger rundt, på dataskjermen koblet til funksjonsgeneratoren.

E. Krets med frekvensavhengig respons

Ut ifra dataen vist i figur 7Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser.

Dataen er hentet fra et oscilloscop. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.figure.caption.28 og figur 8Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra en AD-omformer. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene.figure.caption.29 kunne vi regnet ut at $\log_{10} |V_{ut}/V_{inn}| = 0$ fant sted når $118.54 \pm 0.68\text{Hz}$. Dette betyr at for frekvenser som er mindre enn $118.54 \pm 0.68\text{Hz}$ vil vi ikke få en dempet respons grunnet tregghet i kondensatoren. Men frekvenser større enn dette vil vi få en redusert amplitude, og den blir kraftigere redusert jo større frekvensen er. Fra figuren ser vi at det siste datapunktet passer dårlig inn med resten av datapunktene. Dette gir oss grunn til å tro at det var en systematisk feil til stedet under målingen av dette datapunktet, og at dette ville forårsaket en lavere verdi for $\log_{10} |V_{ut}/V_{inn}|$. Vi tok derfor valget å ikke ta med dette datapunktet i lineærregersjonen. Dette kan tyde på at det burde gjøres flere eksperimenter i dette frekvensområdet.

I teori-delen i seksjon IIsection*.4 fant vi at konstantleddet vi finner for høye frekvenser skal være tilnærmet lik ω_0 . I kretsen vår brukte vi en resistanse på $10\text{k}\Omega$ og en kapasitans på 100nF . Siden $\omega = 1/RC$, skal ω_0 , ifølge teorien, være 10^3Hz . Vi har målt ω_0 til å være $118.54 \pm 0.68\text{Hz}$. Grunnet at de eksperimentelle målingene avviker med en faktor på 10, må da ha vært noe som forårsaket en systematisk feil under målingene. Den systematiske feilen gjorde at datapunktene er feil, og ikke passer inn med det teorien forutsier, som gjør at vi finner en gal verdi for ω_0 . Derfor er verdien funnet i disse målingene feil, og man skal ikke trekke noen slutninger fra disse målingene.

Det at vi målte så forskjellig ω_0 ved de to forskjellige måtemetodene tyder også på at det var systematiske feil til stedet. Siden vi måler på samme krets, og med samme strøm, burde resultatet være likt. Den eneste forandringen er at vi i det ene tilfellet henter dataen ved hjelp av picoscopet, og i det andre tilfellet ved hjelp av en AD-omformer.

VI. KONKLUSJON

Ved å sette opp de elektriske kretsene vist i denne rapporten, har vi lært hvordan komponentene og måleapparatene virker i samspill med hverandre. Dette har vi gjort ved å gjøre målinger på spenning, strøm og motstand i kretsen, og få informasjon om egenskapene til kretsen ved hjelp av disse målingene.

Fra målingene har vi sett at man må vite hvordan måleapparatene påvirker kretsen. Vi fant at den indre resistansen til voltmeteret i F45 var på $10.00 \pm 0.06\text{M}\Omega$, og indre resistansen til F75 var på $11.10 \pm 0.07\text{M}\Omega$. Måleapparater er selv en del av kretsen, og vil følgelig påvirke den, og dette vil påvirke verdiene man måler.

Fra å vite den indre resistansen til voltmeteret kan vi finne ut til hvilken grad voltmeteret påvirker kretsen. Vi fant at for at et multimeter skal kunne måle resistanse eller strøm kommer den til å selv produsere en strøm i kretsen.

For å måle resistansen vist i figur 2 Krets brukt for å måle resistansen til motstander der vi kunne variere R_i . figure.caption.10 var det fordelaktig å måle resistansen over hele kretsen istedenfor over motstanden. Grunnen til dette var at resistansen til motstanden var av samme størrelsesorden som den indre resistansen til voltmeteret i parallell. Ved å måle resistansen over hele kretsen istedenfor i parallell fant vi at verdien til resistansen var $1.006 \pm 0.159 M\Omega$.

Ved å måle resistansen til en temperatursensitiv motstand, termistor, og vite forholdet mellom resistansen til motstanden og temperaturen (6equation.2.6) klarte vi å finne temperaturen til termistoren.

Vi gjorde målinger på en krets med en spenningsgenerator hvor vi kunne variere formen, amplituden og frekvensen til signalet fant vi at multimeteret målte at spenningen var lik RMS-verdien til formen av signalet. RMS-verdien er definert av (5equation.2.5) og sier oss hva roten av arealet under grafen til spenningsformen kvadrert over en full periode er, og det er denne verdien multimeteret

måler.

Den elektriske kretsen vist i figur 8 Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra en AD-omformer. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene. figure.caption.29 og figur 7 Forhold mellom spenning inn og ut av kretsen, plottet med logaritmisk akser. Dataen er hentet fra et oscilloscop. Her er usikkerhetene en faktor 10^{-3} iforholdet til avleste verdi, og det er derfor ikke mulige å se error-barene. figure.caption.28 fungerer som et lavpassfilter. Hvis man har en påtrykt spenning med frekvens vil kondensatoren lades opp med ladninger, men hvis frekvensen er høy nok vil ikke kondensatoren rekke å bli ladet opp før spenningen har endret seg. Derfor vil signalene med høy frekvens få en sterkt dempet amplitude. Hvis vi plotter påtrykt frekvens mot potensialforskjell logaritmisk kan vi finne den karakteristiske frekvensen til systemet ω_0 ved hjelp av lineær regresjon. Eksperimentet ga oss at denne verdien var på $118.54 \pm 0.68 \text{ Hz}$. Under oppsettningen av vårt eksperimentet ble noe gjort galt, og vi fant feil verdi for den karakteristiske frekvensen til systemet på grunn av systematiske feil i eksperimentet. Det burde bli gjort mer eksperimenter for å finne ω_0 eksperimentelt.

-
- [1] Squires, G.L. *Practical Physics*, Cambridge University Press, 2001.
 - [2] Skaar, J. *Elektromagnetisme*, 2017
 - [3] Dysthe, D.K Røyne, A. Ulven, O.I *Strøm og spenning*, 2018

- [4] Wikipedia *Root mean square*, 07.02.2018